

HOP
CY50

PŘÍVOD Z RE
CYKY-J 3x35+25

REGULACE ČINNÉHO
VÝKONU VÝROBNY
0/100% P
CYKY-J 3x1,5

STRÍDAČ
DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ
CYKY-O 2x1,5

ON-GRID
CYSY-J 5x6
CYA 16

200 TOPNÁ TYČ
CYKY-J 3x2,5

201 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
KJ.1
CYKY-J 5x4

202 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
KJ.2
CYKY-J 3x6


203 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
K.001
CYKY-J 3x2,5

204 KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1.002
CYKY-J 3x4

205 VZT JEDNOTKA
1.001
CYKY-J 5x4

206 TOPNÝ KABEL
CYKY-J 3x1,5

TV KOMBINOVANÉ ČIDLO
JITY 2x1

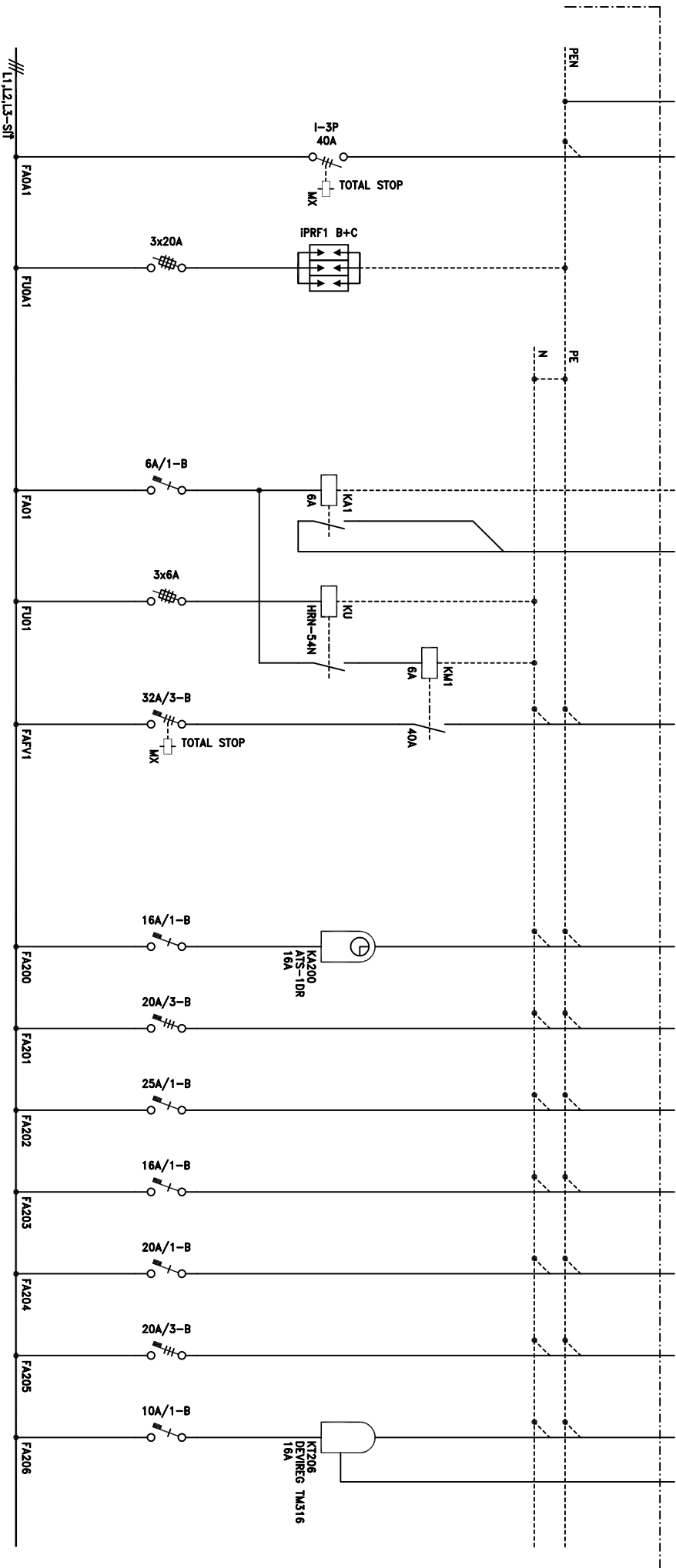

SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ 1x 800x2000x300mm – IP40/IP20
3+PE+N, 230/400V, ~50Hz, TN-C-S
Pi = 60 kW / Ps = 22 kW
Iks = 10 kA

ZAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ, REGULACE A ZÁSKOKU FVE
VIZ DOKUMENTACE FVE



JKS Elektroprojekce Praha s.r.o.
Odrážkova 11, 128 00 Praha 2
jks@jksprojekce.cz

AKCE : SO 01 – HASÍČSKÁ ZBRANICE
PRŮHONICE

VÝKRES : D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SCHEMA ROZVADĚČE R1

ZL01

VYPRACOVAL :	Ing. Karel Švejdla
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. Mojmír Jurčík
ČÍSLO ZAKÁZKY :	–
STUPEŇ :	DPS
DATA :	04/2025
REVIZE :	

ČÍSLO LISTU :	1
MAJSLIST č. :	2
KOPIE :	ACAD
ČÍSLO VÝKRESU	107_01

F


E

D

C

B

A


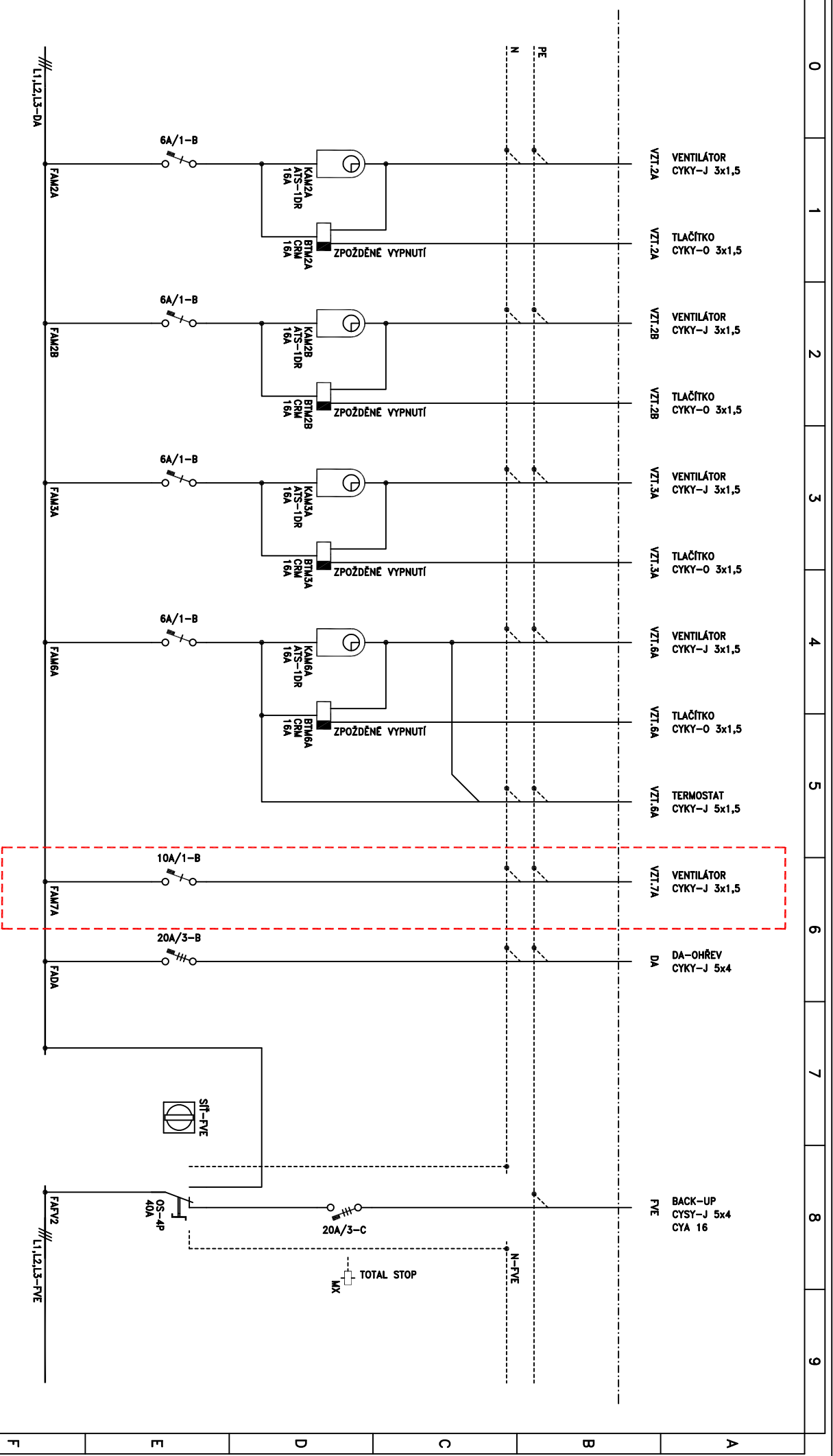


JKS Elektrotechnika
Odborná 11, 128 00 Praha 2
jks@jksprojekt.cz

AKCE : SO 01 – HASÍČSKÁ ZBRANICE
PRŮHONICE
VÝKRES : D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SCHEMA ROZVADEČE R1

ZL01

VYPRACOVAN	:	Ing. Karel Švejdla	ČÍSLO LISTU :	2
ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Miroslav Jurčík	MAŠTLIST č. :	3
ČÍSLO ZAKÁZKY	:	-	KOPIE :	ACAD
STUPEŇ	:	DPS	ČÍSLO VÝKRESU	107_01
DATAUM	:	04/2025		
REVIZE	:			

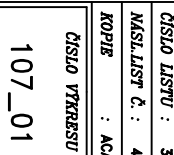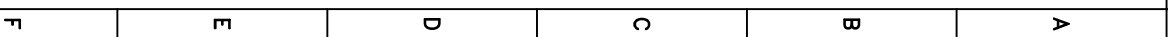



JKS Elektrotechnika
Odborná 11, 128 00 Praha 2
jks@jksprojekce.cz

AKCE : SO 01 – HASÍČSKÁ ZBRANICE

PRŮHONICE

VÝKRES : D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SCHEMA ROZVADEČE R1

ZL01

VYPRACOVAN : Ing. Karel Švejdla

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Miroslav Jurčík

ČÍSLO ZAKÁZKY : -

STUPEŇ : DPS

DATAUM : 04/2025

REVIZE :


ČÍSLO LISTU : 4

MAŠL. LIST Č. : 5

KOPIE : ACAD


ČÍSLO VÝKRESU

107_01

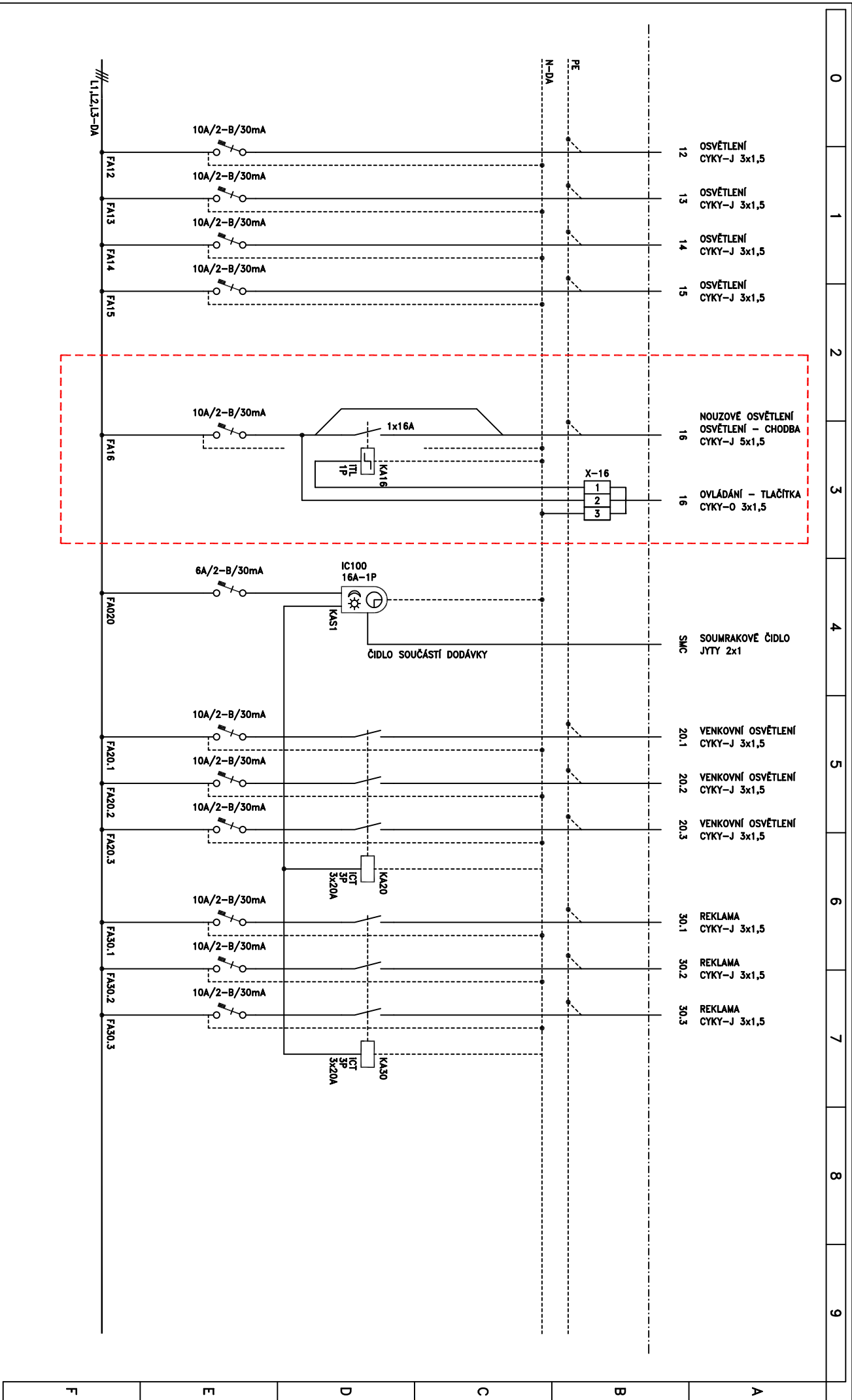

101Z

FA	16A/2-B/30mA	N-DA	PE	100	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA100	16A/2-B/30mA			100	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA101	16A/2-B/30mA			101	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA102	16A/2-B/30mA			102	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA103	16A/2-B/30mA			103	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA104	16A/2-B/30mA			104	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA105	16A/2-B/30mA			105	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA106	16A/2-B/30mA			106	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA107	16A/2-B/30mA			107	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA108	16A/2-B/30mA			108	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA109	16A/2-B/30mA			109	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA110	16A/2-B/30mA			110	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA111	16A/2-B/30mA			111	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA112	16A/2-B/30mA			112	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA113	16A/2-B/30mA			113	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA114	16A/2-B/30mA			114	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA115	16A/2-B/30mA			115	ZÁSUVKY CYKY-J 3x2,5
FA116	16A/2-B/30mA			116	ZÁSUVKA - NABÍJENÍ CYKY-J 3x2,5
FA117	16A/2-B/30mA			117	ZÁSUVKA - NABÍJENÍ CYKY-J 3x2,5
FA118	16A/2-B/30mA			118	ZÁSUVKA - KOMPRESOR CYKY-J 3x2,5
FA119	16A/2-B/30mA			119	ZÁSUVKA - KOMPRESOR CYKY-J 3x2,5

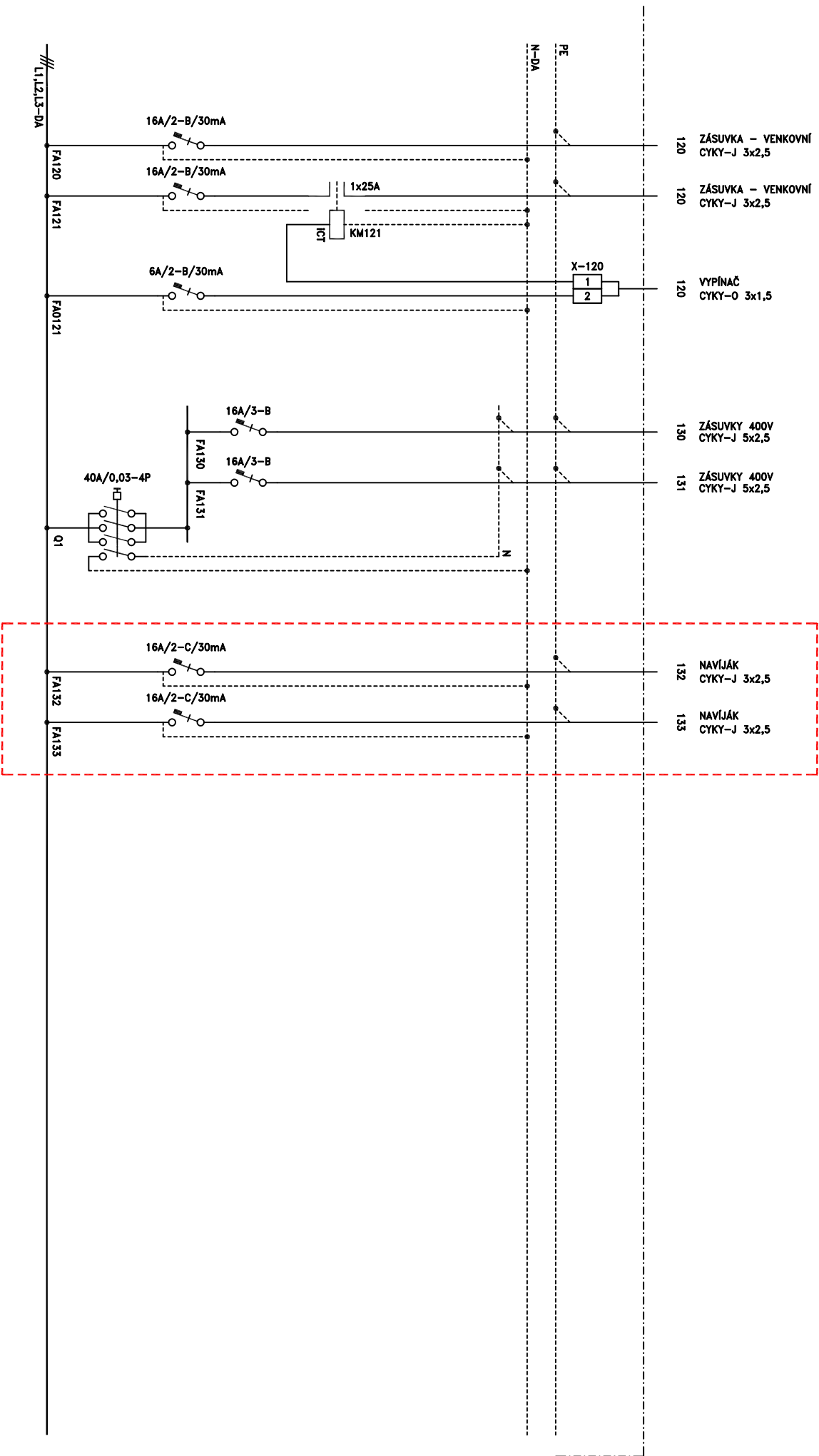

JKS Elektroprojekce Praha s.r.o.
Odkrcova 11, 128 00 Praha 2
jks@jksprojekce.cz

AKCE : SO 01 – HASIČSKÁ ZBRANICE

PRŮHONICE

VÝKRES : D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SCHEMA ROZVADEČE R1

ZL01

VYPRACOVAL : Ing. Karel Švejdla

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Miroslav Jurčík

ČÍSLO ZAKÁZKY : –

STUPEŇ : DPS

DATA : 04/2025

REVIZE :

ČÍSLO LISTU : 6

MAŠTLIST č. : 7

KOPIE : ACAD

ČÍSLO VÝKRESU

107_01



JKS Elektrotechnika
Odkrývač 11, 128 00 Praha 2
jks@jksprojekt.cz

AKCE : SO 01 – HASÍČSKÁ ZBRANICE
PRŮHONICE
VÝKRES : D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SCHEMA ROZVÁDEČE R1

ZL01

VYPRACOVAN :	Ing. Karel Švejdla	ČÍSLO LISTU :	7
ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Miroslav Jurčík	MAŠTLIST č. :	–
ČÍSLO ZAKÁZKY :	–	KOPIE :	ACAD
STUPEŇ :	DPS	ČÍSLO VÝKRESU	107_01
DATA :	04/2025		
REVIZE :			

